

논리회로 실습3



기본 게이트 동작과 **Full- Adder**의 회로 표현

가톨릭 대학교 컴퓨터 정보 공학부
Embedded Software & Computer Architecture lab

Adder



- 이진수 덧셈을 수행하며 전자 계산 회로의 사칙연산 수행에 기본이 되는 회로
- **Half- Adder**
 - 이진수 한 자리를 연산하고 자리올림 수는 두 개의 입력 값에 따라 결정. AND, OR, NOT 또는 XOR, AND 게이트만으로 구성
- **Full- Adder**
 - 하위 자리올림 수를 포함하여 이진수 한 자리를 연산하고 자리올림 수는 하위 자리올림 수를 포함한 세 개의 입력 값에 따라 결정. 두 개의 **Half- Adder**와 하나의 OR 게이트로 구성
- **Ripple- Carry- Adder**
 - n개의 **Full- Adder**를 조합하여 n Bit 가산기 구성

Half Adder

  

Inputs		Outputs	
A	B	C _{out}	Σ
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Full Adder

  

Symbol

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	C _{out}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

LAB 3

▶ 레포트

1. Full Adder의 회로도와 시뮬레이션 결과 파형을 캡처 제출
2. 레포트는 항상 다음 실습 시간에 제출하시오.